
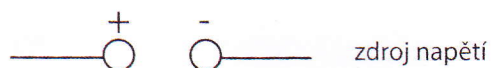
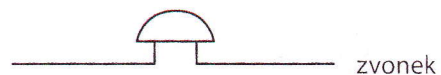
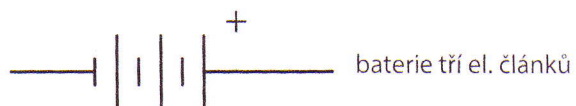


Zapiš si a zakresli:

Jednoduchý elektrický obvod


V jednoduchém elektrickém obvodu jsou všechny prvky zapojeny v řadě **za sebou**. Takové zapojení se nazývá **sériové**. Pro jednoduchost elektrické obvody zakreslujeme do schémat.

Zakreslete si schematické značky:

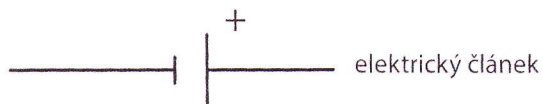


Schematické značky

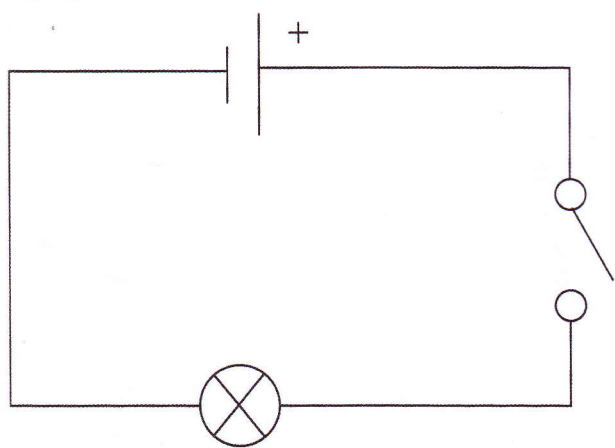A nyní si zakreslete elektrický obvod nejprve s jednou žárovkou, potom se třemi žárovkami.



Elektrický obvod s jednou žárovkou

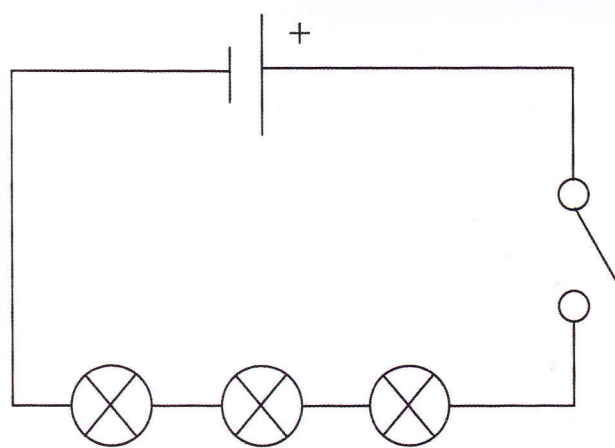

Elektrický obvod se třemi žárovkami